

Username (e.g. ppete9): _____

Rule	Expression
Commutativity	$X + Y = Y + X$ $X \cdot Y = Y \cdot X$
Associativity	$(X + Y) + Z = X + (Y + Z)$ $(X \cdot Y) \cdot Z = X \cdot (Y \cdot Z)$
Distributivity	$X \cdot Y + X \cdot Z = X \cdot (Y + Z)$ $(X + Y) \cdot (X + Z) = X + Y \cdot Z$
Covering	$X + X \cdot Y = X$ $X \cdot (X + Y) = X$
Combining	$X \cdot Y + X \cdot Y = X$ $(X + Y) \cdot (X + Y) = X$
Consensus	$X \cdot Y + X \cdot Z + Y \cdot Z = X \cdot Y + X' \cdot Z$ $(X + Y) \cdot (X + Z) \cdot (Y + Z) = (X + Y) \cdot (X + Z)$
Generalized Idempotency	$X + X + \dots + X = X$ $X \cdot X \cdot \dots \cdot X = X$
DeMorgan's Theorems	$(X_1 \cdot X_2 \cdot \dots \cdot X_n)' = X_1' + X_2' + \dots + X_n'$ $(X_1 + X_2 + \dots + X_n)' = X_1' \cdot X_2' \cdot \dots \cdot X_n'$
Generalized DeMorgan's	$F(X_1, X_2, \dots, X_n, +, \cdot) = F(X_1, X_2, \dots, X_n, \cdot, +)'$
Shannon's Expansion	$F(X_1, X_2, \dots, X_n) = X_1 \cdot F(1, X_2, \dots, X_n) + X_1' \cdot F(0, X_2, \dots, X_n)$ $F(X_1, X_2, \dots, X_n) = [X_1 + F(0, X_2, \dots, X_n)] \cdot [X_1' + F(1, X_2, \dots, X_n)]$
Dual	Interchange + with \cdot , and 0 with 1

```
//      ! : Logical NOT, ~ : Bitwise NOT
//      && : Logical AND, & : Bitwise AND
//      || : Logical OR,  | : Bitwise OR
//      ^ : Bitwise XOR
//      ^^ : Bitwise XNOR
//      == : Equality,    === : Case Equality (4-state)
//      != : Inequality,  !== : Case Inequality (4-state)
```

```
module top_module (
    input logic x1,
    input logic y1,
    output logic f1
);
    // Module internals here
endmodule

module sub_module (
    input logic x2,
    input logic y2,
    output logic f2
);
    // Submodule internals here
endmodule

sub_module sub_inst(.x2(x1), .y2(y1), .f2(f1));
```

```
// Sequential (synchronous) logic
always_ff @(posedge clk or posedge rst) begin
    if (rst)
        out <= 0;
    else
        out <= ~out;
end

// Combinational logic
always_comb begin
    // assignments that depend solely on input combinatorics
end
```

```
interface simple_if (input logic clk);
    logic data;
    modport master (output data);
    modport slave (input data);
endinterface
```

Buffer

A	Output
0	0
1	1



NOT

A	Output
0	1
1	0



OR

A	B	Output
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



AND

A	B	Output
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



NAND

A	B	Output
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



NOR

A	B	Output
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0




XOR

A	B	Output
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0




XNOR

A	B	Output
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 

PMOS

 

NMOS

Parameter	PMOS	NMOS
Substrate Type	n-type	p-type
Threshold Voltage	Negative	Positive

Gate	PMOS Configuration	NMOS Configuration
$OR(A + B)$	Parallel	Series
$AND(A \cdot B)$	Series	Parallel